

## عنوان آزمایش: طراحی حافظه RAM &amp; ROM


هدف از آزمایش: آشنایی با انواع حافظه، طراحی و پیاده سازی آنهاست.

شرح آزمایش: یکی از بخش های اصلی در مدارهای دیجیتال، بخش حافظه است. مدلسازی نامناسب حافظه علاوه بر اینکه ممکن است زمان شبیه سازی را طولانی کند، در هنگام سنتز نیز در صورت توصیف نادرست باعث استفاده غیرمعمول از منابع سختافزاری میشود. در این آزمایش هدف اصلی آشنایی با نحوه مدل کردن انواع حافظه ها با زبان توصیف سخت افزار است.

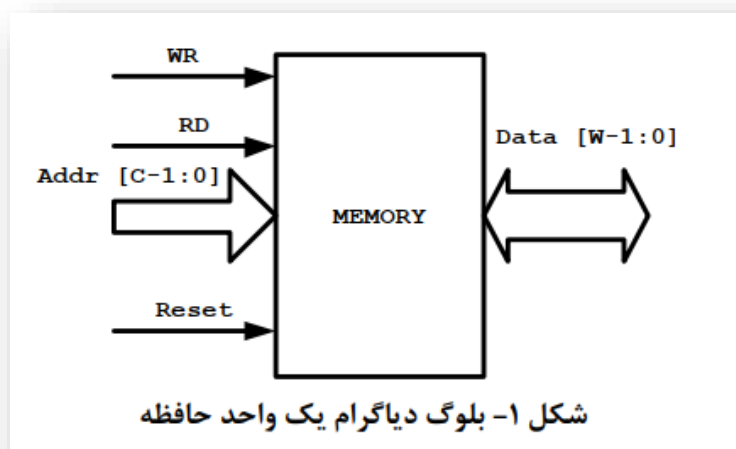
## طراحی حافظه RAM:

یک حافظه RAM مطابق با شکل زیر طراحی کنید. پارامترهای این بلوک به شرح زیر میباشد:

- عرض حافظه W
- تعداد خانه های حافظه D
- عرض درگاه Address برابر با  $\lg(D)$  میباشد که فعلا آن را هم در کد با پارامتر C نشان میدهیم.



دیاگرام:

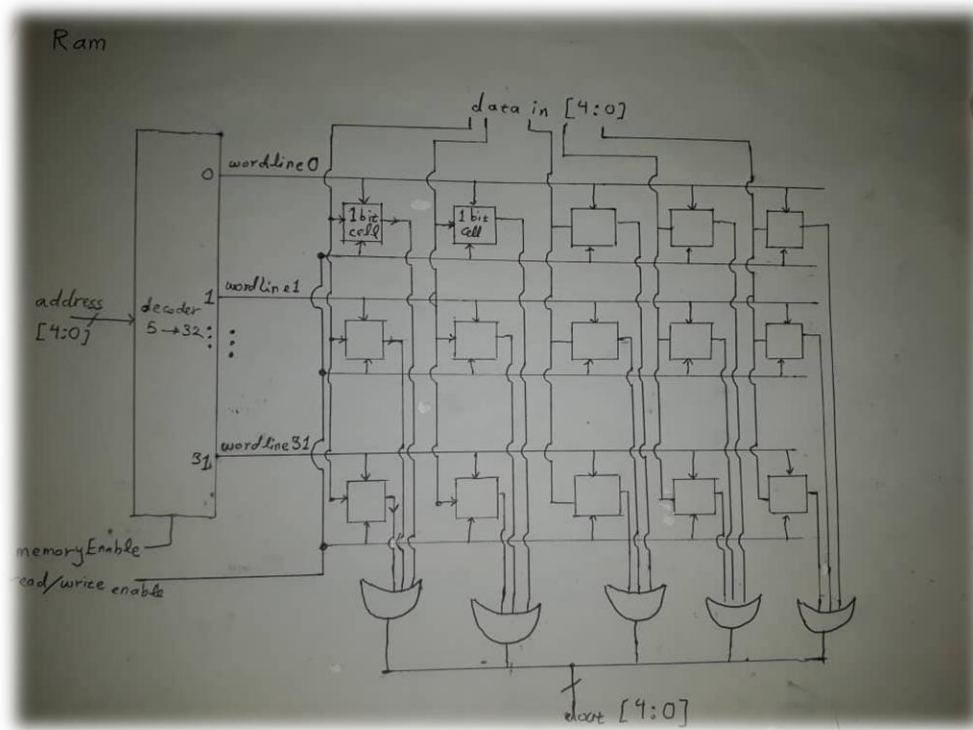

روش انجام آزمایش:

ابتدا مانند آنچه در آزمایش های قبل دیدیم به طراحی خود کامپوننت اصلی RAM میپردازیم. برای اینکار ابتدا Port های آن را تعریف میکنیم:

```
entity Ram is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        write_en : in  STD_LOGIC;
        read_en : in  STD_LOGIC;
        address : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        dout : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        din : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0));
end Ram;
```

سپس یک آرایه ۳۲ بیتی (ردیف های آرایه) تعریف کرده که هر ردیف شامل ۵ بیت میباشد:

```
-- Depth of memory: 32
-- Width of memory: 5bit
-- Address bits: 5

Type Ram_Array is array (31 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

Signal Memory: Ram_Array;
```

درنهایت Process را ایجاد میکنیم و با توجه به آنکه طراحی ما Single Port است (یعنی همزمان نمیتوان خواند و نوشت - یکی از اعمال در یک زمان قابل انجام است) خواهیم داشت:

```

process(clk, rst)
begin
  if (rst = '0') then
    for i in 0 to 31 loop
      Memory(i) <= std_logic_vector(to_unsigned(i,5));
    end loop;
  elsif (clk'event and clk = '1') then
    if (write_en = '1' and read_en = '0') then


      Memory(to_integer(unsigned(address))) <= din;
    elsif ( read_en = '1' and write_en = '0') then

      dout <= Memory( to_integer( unsigned(address) ));
    end if;
  end if;
end process;

```

نکته مهم در این بخش آن است که در هنگام ریست (مطابق دستورکار آزمایشگاه) بایستی دیتای داخل هر خانه معادل شماره همان خانه باشد.

 
درنهایت با استفاده از یک Test Bench کامپوننت خود را تست میکنیم (ضمیمه - نتیجه زیر)


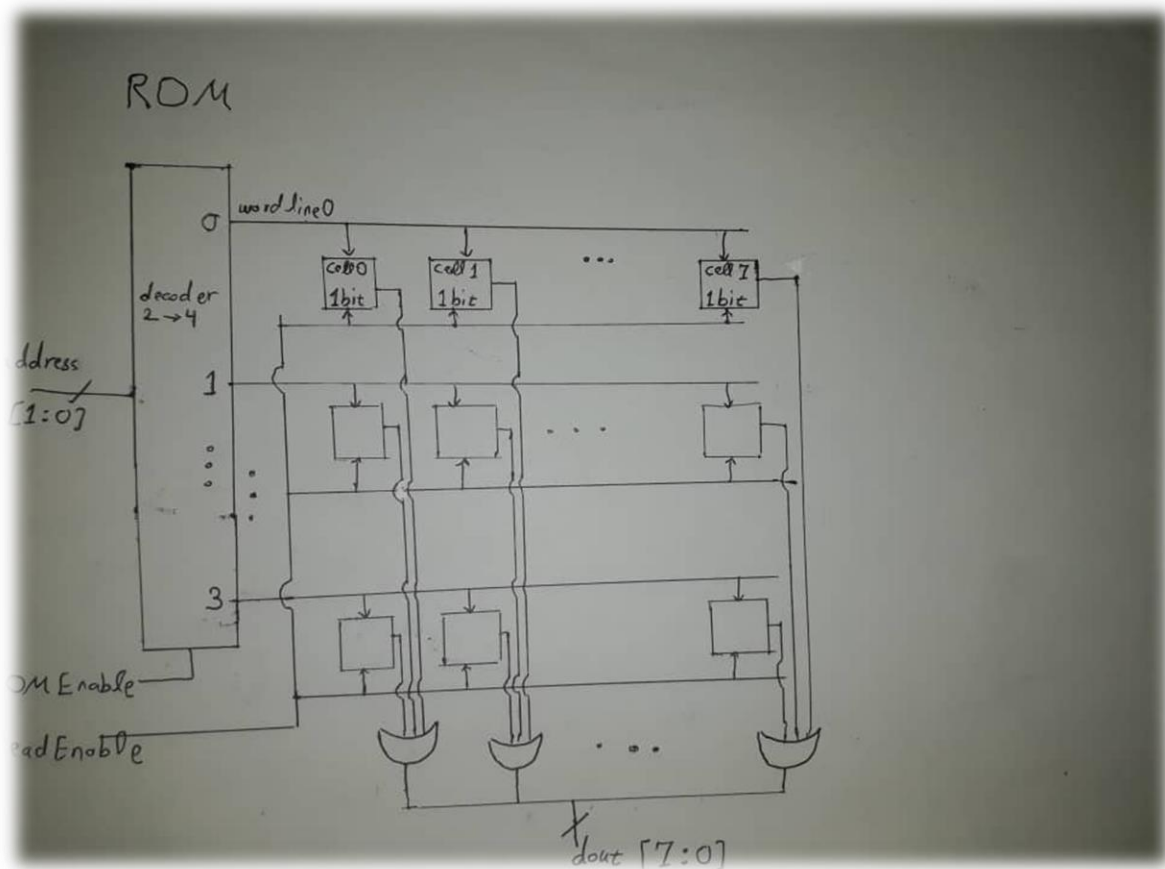
### طراحی حافظه ROM:

با تغییر اندکی در طراحی قبل حافظه ROM را میسازیم.

نکته مهم در اینجا آن است که در حافظه ROM برخلاف حافظه RAM تنها خوانش اطلاعات از پیش تعیین شده را داریم بنابراین ساخت آن با تغییر اندکی صورت میگیرد:



روش انجام آزمایش:

ابتدا در ماژول اصلی پورت ها را تعریف میکنیم

```
entity ROM is
  Port ( clk      : in STD_LOGIC;
        rst       : in STD_LOGIC;
        enable    : in STD_LOGIC;
        read_en   : in STD_LOGIC;
        address    : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        dout      : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end ROM;
```


سپس مقادیر Constant (ثابت)، آرایه ROM را ست میکنیم:

```
constant rom : ROM_Array := ( "10101000", "01001000", "00010101", "10100010");
```

و در نهایت Process را ایجاد میکنیم که دو حالت ریست و لبه بالارونده Clock را مدنظر قرار میدهد. در صورتی که در حالت ریست باشیم خروجی ما High-Z خواهد بود.

```
process(clk)
begin
    if(rst='0') then
        dout <= "ZZZZZZZZ";
    elsif(clk'event and clk='1') then
        if( enable = '1') then
            if(read_en = '1') then
                dout <= rom( to_integer(unsigned(address)));
            else
                dout <= "ZZZZZZZZ";
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

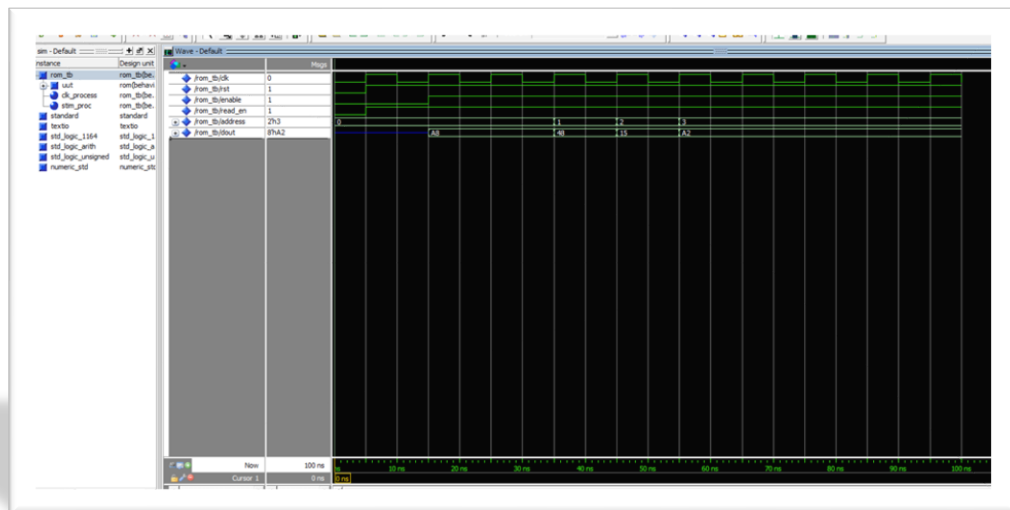و درنهایت با استفاده از کد فوق و اجرای Test Bench (موجود در ضمیمه – پیش از این بررسی شده است) ماژول (کامپوننت) خود را بررسی میکنیم.



موفق باشید